
Polje registrov (ang. register file)

V VHDL programirajte arhitekturo splošne strukture polja registrov, ki omogoča vpisovanje polja registrov enake velikosti. Spodnja slika prikazuje organizacijo povezovanja komponent. Vhod v polje registrov je podatkovno vodilo (D), ki je priključeno na vhode za vzporedno nalaganje registrov R0 do R3. Vpisovanje v registre je izvedeno s signalom (LE) (ang. load enable). Vsebina se v registre vpiše, ko je LE='1'. Izbira registra, kamor se podatek z vodila (D) vpiše je izvedena z demultiplekserjem. Demultiplekserju nastavimo ciljni naslov (ang. destination select). Z izbiralnikoma vodil (ang. bus multiplexer) A in B določamo kateri register se pojavi na izhodnih vodilih A in B.

 

Slika 1: Izvedba splošnega polja štirih registrov (R0-R3).

Število registrov je (**nr_regs**), širina posameznega registra je (**reg_width**). Entiteta izdelane strukture **reg_file** ima priključke:

```
@Component name: req_file
__
      @Parameters:
     argument 1: število registrov
     argument 2: širina registra
     argument 3: signal ure
     argument 4: omogočanje vpisa (ang. load enable ), (aktiven '1')
     argument 5: asinhrono brisanje vsebine registrov (ang. reset), (aktiven '0')
     argument 6: izbira cilinega registra (ang. destination)
     argument 7: izbira registra na izhodnem vodilu A
     argument 8: izbira registra na izhodnem vodilu B
     argument 9: vhodno vodilo D
     argument 10: izhodno vodilo A
     argument 11: izhodno vodilo B
     @Description:
     Splošno polje registrov (ang. register file)
entity reg_file is
     generic(
                 nr_regs
                             : natural := 4:
                 req_width : natural := 8);
     PORT (clk, -- clock input
           LE
                             : in std_logic;
                                              -- load enable input (active '1')
                                              -- reset input (active '0')
           nRST
                             : in std_logic:
                                               -- register number destination select input
           dest_select.
                                               -- A, B bus destination select input
           A_select.
           B_select
                             : in std_logic_vector( sizeof(nr_regs - 1) - 1 downto 0);
                             : in std_logic_vector(reg_width - 1 downto 0); --data input bus input
           D
           A, B
                            : out std_logic_vector(reg_width - 1 downto 0) -- A, B bus output
end reg_file;
```

Naloge:

1. Ustvarite VHDL datoteko **reg_file_functions.vhd** v kateri boste znotraj VHDL paketa (**PACKAGE**) programirali funkcije, potrebne za izvedbo sinteze splošnega polja registrov. V datoteki se nahaja definicija vhodnega tipa splošnega dvodimenzionalnega polja (**muxnto1_bus_type**). Podani so prototipi funkcij z vhodnimi parametri in opisom delovanja:

```
PACKAGE reg_file_functions IS
      @Type name: splošni dvodimenzionalni tip za izbiralnik vodil (ang. bus multiplexer)
      @Parameters:
      argument 1: x dimenzija polja
      argument 2: v dimenzija polja
      @Description:
      definicija tipa splošnega dvodimenzionalnega polja (x, y) bitov tipa STD_LOGIC
Type muxnto1_bus_type is array (natural range <>, natural range <>) of STD_LOGIC;
      @Type name: sizeof
-- @Parameters:
      argument 1: x dimenzija polja
      argument 2: y dimenzija polja
      @Description:
      definicija tipa splošnega dvodimenzionalnega polja (x, y) bitov tipa STD_LOGIC
      FUNCTION sizeof (a: NATURAL) RETURN NATURAL;
      @Component name: dmuxnto1
      @Parameters:
      argument 1: število naslovov demultiplekserja
      argument 2: podatkovni vhod demultiplekserja
      argument 3: izhod demultiplekseria
      @Description:
      Splošni 1-na-2\n_addr demultiplekser
      COMPONENT dmuxnto1 IS
      generic( n_addr: natural := 2 ):
                                std_logic_vector(n_addr - 1 downto 0);
      PORT (
                   s:in
                                STD_LOĞIC;
                   w: in
                                std_logic_vector(2**n_addr - 1 downto 0)
                   f : out
      END COMPONENT:
```

```
@Component name: dmuxnto1
@Parameters:
argument 1: velikost registra
argument 2: signal ure
argument 3: signal asinhronega brisanje (aktiven '0')
argument 4: serijski vhod za pomikanje desno
argument 5: serijski vhod za pomikanje levo
argument 6: vhod za vzporedno nalaganje
argument 6: izhod splošnega univerzalnega registra
@Description:
Splošní univerzalni register:
-- 50 51
-- 1 1
           : Vzporedno nalaganie x => 0
           : Pomikanje levo (v smeri od LSB do MSB)
-- 1 0
-- 0 1
           : Pomikanje desno (v smeri od MSB do LSB)
-- 0 0
           : Držanje vsebine
COMPONENT shift_reg is
     generic( reg_size: natural := 4);
     PORT (clk, nCLR, sr_in, sl_in : IN std_logic;
                 s : in std_logic_vector(1 downto 0);
                 x : in std_logic_vector(reg_size - 1 downto 0);
                 Q : out std_logic_vector(reg_size - 1 downto 0)
end COMPONENT:
@Component name: muxnto1
@Parameters:
argument 1: število naslovov multiplekserja
argument 2: podatkovni vhodi multiplekserja
argument 3: izhod demultiplekserja
@Description:
Splošni 1-na-2^n_addr multiplekser
COMPONENT muxntol IS
     generic( n_addr: natural := 2 );
                 : in std_logic_vector(n_addr - 1 downto 0);
      PORT (s
                 : in std_logic_vector(2**n_addr - 1 downto 0):
                 : OUT STD_LOGIC
END COMPONENT;
```

```
@Component name: muxnto1_bus
      @Parameters:
      argument 1: število naslovov
      argument 2: širina vodila
      argument 3: izbiralni vhod
      argument 3: vhodno polje vodil izbiralnika
      argument 4: izbrano izhodno vodilo izbiralnika
      @Description:
      Splošni izbiralnik vodil (ang. bus multiplexer)
      COMPONENT muxnto1_bus IS
            generic(
                        n_addr
                                    : INTEGER := 2;
                        bus_width : INTEGER := 8 );
                                    std_logic_vector( n_addr - 1 downto 0);
            PORT (
                        s: IN
                                    muxnto1_bus_type( 2**n_addr - 1 DOWNTO 0, bus_width - 1 DOWNTO 0);
std_logic_vector( bus_width - 1 downto 0)
                             IN
                              OUT
      END COMPONENT;
END reg_file_functions;
PACKAGE BODY reg_file_functions IS
      @Function name: sizeof
      -- @Parameters:
            a: input number
            @Return:
            Number of bits required to encode a binary input number a
      FUNCTION sizeof (a: NATURAL) RETURN NATURAL IS
            VARIABLE aggregate
                                   : NATURAL := a;
            VARIABLE return_val
                                 : NATURAL := 0;
      BEGIN
            compute_sizeof:
            FOR I IN a DOWNTO 0 LOOP
                  IF aggregate > 0 THEN
                        return_val := return_val + 1; --increment number of encoding bits
                  aggregate := aggregate / 2; -- divide by base of 2
            END LOOP:
            RETURN return_val;
      END sizeof;
END reg_file_functions;
```


2. Ustvarite datoteko dmuxnto1.vhd v kateri programirajte entiteto in arhitekturo splošne strukture demultiplekserja (1/n_addr), ki glede na vrednost naslovnega vhoda (s) na izhodu (f) postavi ustrezno mesto (2s) na vrednost podatkovnega vhoda (w). Ime entitete mora biti: dmuxnto1. Podana je entiteta strukture:


Zaradi standardizacije VHDL uporabljajte standardno knjižnico (**ieee.numeric_std.all**) in ne (**ieee.arith.all**). Programirajte procesni stavek, v katerem izhod f postavite na 'l' z uporabo funkcije za pretvorbo vhoda (**s**) v neko celoštevilsko (**integer**) spremenljivko (**addr**):

```
addr := to_integer(unsigned(s));
```

Definirajte vmesni signal (**f_sig**), ki mu priredite številko izhoda (**2**addr**) z uporabo funkcije za pretvorbo celoštevilske spremenljivke v tip (**std_logic_vector**). Dobljeni signal kombinacijsko priredite izhodu (**f**) znotraj izbiralnika: Če je podatkovni vhod postavljen (**w = '1'**), potem izhod (**f**) postane enak (**f_sig**), sicer je izhod splošna konstanta nič (**zeroes**). Splošno konstanto nič definirajte podobno kot pri prejšnjih nalogah.

3. Ustvarite datoteko muxntol_bus.vhd v kateri programirajte entiteto in arhitekturo splošne strukture izbiralnika vodil (ang. bus multiplexer), ki izbira med (2n_addr) vodili glede na vrednost naslovnega vhoda (s). Na izhodu (f) postavi izbrano vodilo (2s-1). Velikost vodila je (bus_width). Za ilustracijo delovanja komponente si oglejte nalogo 5 v zbirki nalog na domači strani predmeta. Slika 2 prikazuje povezovanje štirih dvonaslovnih izbiralnikov, ki tvorijo izbiralnik vodil, ki lahko izbira med štirimi 4-bitnimi vodili.

 

 

Slika 2: Izvedba 4 naslovnega izbiralnika 4 bitnih vodil (ang. bus multiplexer).

Ime entitete mora biti muxntol bus. Podana je entiteta strukture:

Vhodno polje vodil (w) je splošno dvodimenzionalno polje elementov tipa (std_logic), definirano v paketni datoteki (reg_file_functions). To polje moramo uporabljati, saj v entiteti uporaba operatorja (array) ni dovoljena. Izhod izbiralnika vodil je tipa (std_logic_vector), zato morate najprej splošno dvodimenzionalno polje tipa (muxntol_bus_type), pretvoriti v polje (array) vektorjev tipa (std_logic_vector). To storite tako, da definirate pretvorjeni signal:

```
type mux_addr_type is array (bus_width - 1 downto 0) of std_logic_vector(2**n_addr - 1 downto 0);
signal mux_addr : mux_addr_type := (others => (others => '0'));
```

Samo pretvorbo izvajate znotraj procesnega stavka, v dveh gnezdenih (FOR ... LOOP) zankah. Prvi indeks zanke teče po stolpcih, drug po vrsticah polja (w). Za hranjenje stolpca dvodimenzionalnega polja uvedite spremenljivko:

```
variable mux_addr_col : std_logic_vector(2**n_addr - 1 downto 0);
```

Dobljeni signal (**mux_addr**) povežite z uporabo povezovalnega stavka nad komponentami splošnega izbiralnika (**2**^{n_addr}/**1**), ki smo ga izdelali v eni prejšnjih nalog (**muxnto1.vhd**). Datoteka (**muxnto1.vhd**) je priložena predlogi domače naloge.

Sestavite datoteko testnih vrednosti (muxntol bus.tbw) in s simulacijo preverite pravilnost delovanja izbiralnika vodil za vse vhodne kombinacije naslova (S).

4. Ustvarite datoteko **reg_file.vhd** v kateri programirajte entiteto in arhitekturo splošnega polja registrov. Ime entitete mora biti: **reg_file**. Podana je entiteta strukture:

```
library IEEE:
use IEEE STD_LOGIC_1164 ALL;
USE work.reg_file_functions.all:
use ieee math_real all;
entity reg_file is
                                     : natural := 4;
       generic( nr_regs
                      reg_width : natural := 8):
       PORT (clk, -- clock input
               in std_logic:
                                     -- load enable input
                                                                   (active '1')
       nRST : in std_logic;
                                     -- reset input
                                                            (active '0')
                              -- register number destination select input
       dest_select.
       A_select, -- A, B bus destination select input
       B_select : in std_logic_vector( sizeof(nr_regs - 1) - 1 downto 0);

D : in std_logic_vector(reg_width - 1 downto 0); --data input bus input

A, B : out std_logic_vector(reg_width - 1 downto 0) -- A, B bus output
end reg_file;
```

Definirajte konstanto (nr_regs_size), ki predstavlja število bitov, potrebnih za zapis števila (nr_regs). Definirajte signal (reg_file) dvodimenzionalnega polja elementov polja (std_logic) in signala (reg_file_array, reg_mode_sig) polja (array) vektorjev tipa (std_logic_vector). Signal (reg_file) služi povezovanju na vhode splošnih izbiralnikov vodil po sliki 1, na signal (reg_file_array) se povežejo izhodi univerzalnih registrov (Q). Signal (reg_file_array) nato pretvorimo obratno v signal (reg_file) z uporabo gnezdenih (FOR ... LOOP) zank. Signal (reg_mode_sig) povežete na krmilne vhode univerzalnih registrov (S).

Pri povezovanju splošnega demultiplekserja (**dmuxnto1**), povežete signal (**LE**) na podatkovni vhod (**w**). Krmilni vhod (**s**) povežete na izbiro ciljnega registra (**dest_select**), izhod demultiplekserja (**f**) je povezan na vektorski signal (**load_enable_sig**).


Pri povezovanju splošnega izbiralnika vodil (**muxnto1_bus**) za vodilo A (**A_BUS_MUX**), povežete signal (**LE**) na podatkovni vhod (**w**). Krmilni vhod (**s**) povežete na izbiro ciljnega registra (**A_select**), polje (**w**) na signal (**reg_file**), izhod demultiplekserja (**f**) je povezan na izhodno vodilo (**A**). Podobna logika povezovanja velja za splošni izbiralnik vodil (**muxnto1_bus**) za vodilo B (**B_BUS_MUX**).

Pri povezovanju univerzalnih registrov (**shift_reg**), povežete v (**for...generate**) zanki signal (**LE**) na podatkovni vhod (**w**). Krmilni vhod (**s**) povežete na izbiro ciljnega registra (**reg_mode_sig**), vhod za vzporedno nalaganje (**x**) na vhodno vodilo (**D**), izhod registra (**Q**) je povezan na signal (**reg_file_array**). V

datoteki programirajte pretvorbo signala (reg_file) dvodimenzionalnega polja elementov polja (std_logic) v signal (reg_file_array) polja (array) vektorjev tipa (std_logic_vector) z uporabo procesnega stavka in gnezdenih (FOR ... LOOP) zank. Podobno kot pri prejšnji pretvorbi definirajte vmesno spremenljivko variable reg_file_col : std_logic_vector(reg_width - 1 downto 0); v katero povežete vrednosti elementov posameznega stolpca signala (reg_file_array).

Definirajte poseben procesni stavek v katerem v (FOR ... LOOP) zanki povežete krmilni signal (reg_mode_sig) s signalom (load_enable_sig).

Za preverjanje uporabite <u>priloženo</u> VHDL datoteko testnih vrednosti (**reg_file_tb.vhd**) in s simulacijo preverite pravilnost delovanja seštevanja za opisane signale. Slika 3 prikazuje rezultat simulacije vpisa konstant (11, 22, 33, 44) v registre (R0, R1, R2, R3) po vrsti. Registri se ob ponastavitvi (**nRST = '0'**) zbrišejo, zato je njihova vsebina v simulaciji enaka (**x"00"**). Podatek se z vhodnega vodila (**D**) vpiše ob aktivnem robu signala ure, ko velja (**LE = '1'**).

 

Slika 3: Rezultat simulacije delovanje vpisa konstant (11, 22, 33, 44) v registre (R0, R1, R2, R3).